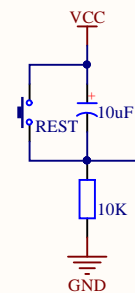


1


2

3


4




复位电路

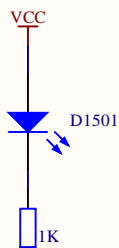


照明电路

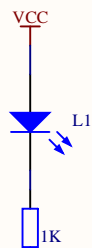


指示灯电路

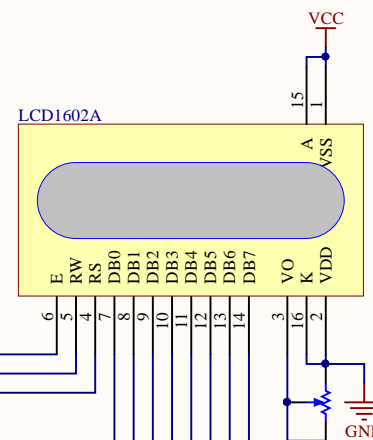



LCD1602A

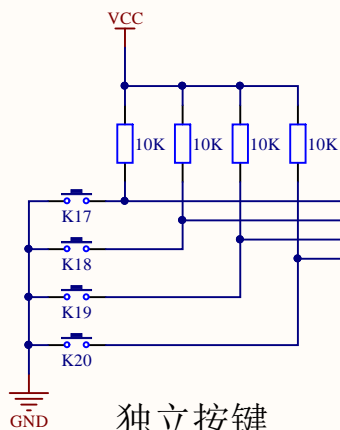


独立按键

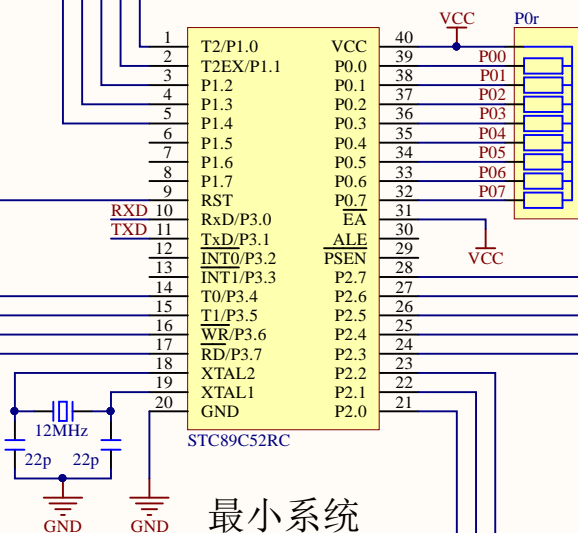


最小系统

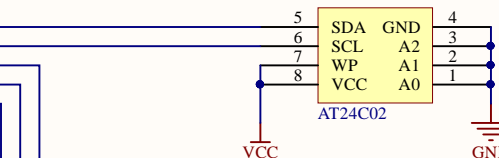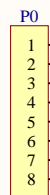


EEPROM

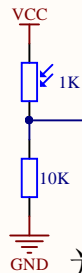

光敏电阻

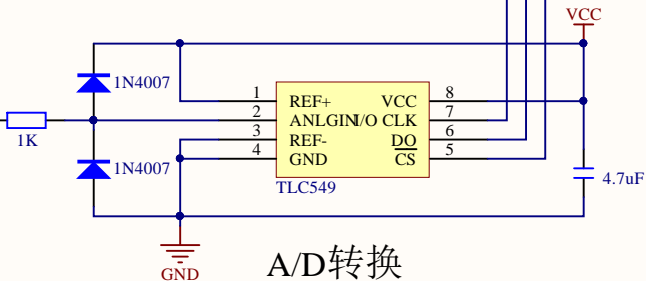

A/D转换

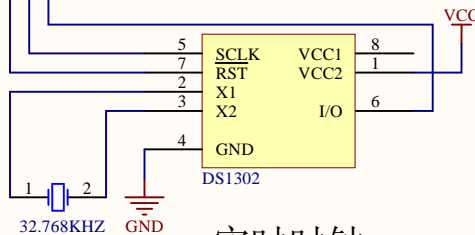

实时时钟

模拟简易电度表

19电气2陈浩 2019314230